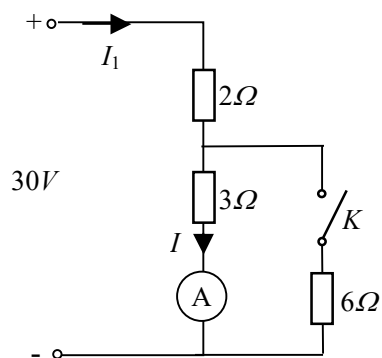


2-1 分别求出题 2-1 图示电路在开关 K 打开和闭合两种情况下的电流表 ④ 的读数。



题 2-1 图


解:打开时:电流表的读数: $I = \frac{30}{2+3} = 6(A)$

闭合时: 总电阻 $R = 2 + \frac{3 \times 6}{3+6} = 4\Omega$

$$I_1 = \frac{30}{R} = \frac{30}{4} = 7.5(A)$$

此时电流表的读数为: $I = \frac{6}{3+6} I_1 = \frac{2}{3} \times 7.5 = 5(A)$

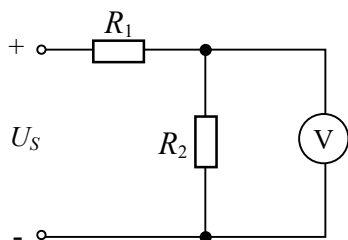2-2 题 2-2 图示电路, 当电阻 $R_2 = \infty$ 时, 电压表 ⑤ 的读数为 12V; 当 $R_2 = 10\Omega$ 时, 电压表的读数为 4V, 求 R_1 和 U_S 的值。



题 2-2 图


解:当 $R_2 = \infty$ 时可知电压表读数即是电源电压 U_S .

$$\therefore U_S = 12V.$$

$$\text{当 } R_2 = 10\Omega \text{ 时, 电压表读数: } u = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_S = \frac{10}{R_1 + 10} \times 12 = 4 (V)$$


$$\therefore R_1 = 20\Omega$$

2-3 题 2-3 图示电路。求开关 K 打开和闭合情况下的输入电阻 R_i 。

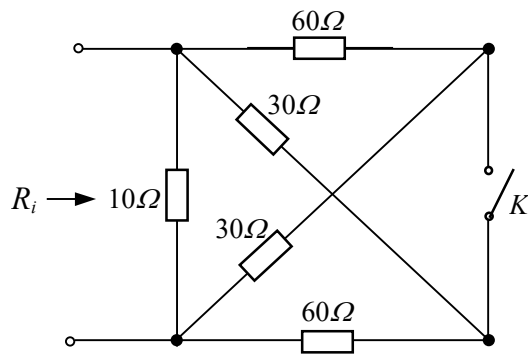


题 2-3 图

解: K 打开, 电路图为

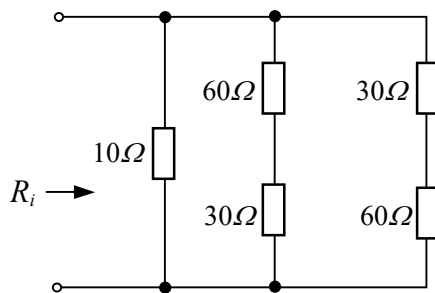


$$\therefore R_i = 10 // (60 + 30) // (60 + 30) = 10 // 90 // 90 = 10 // 45 = \frac{10 \times 45}{10 + 45} = 8.18(\Omega)$$

K 闭合, 电路图为

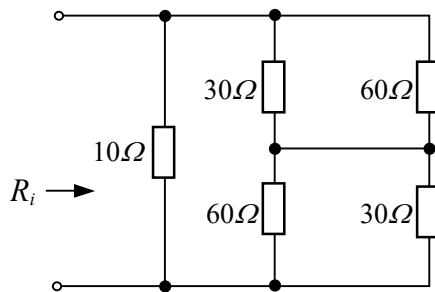


$$\therefore R_i = 10 // (30 // 60 + 60 // 30) = 10 // 2 \times \frac{60 \times 30}{60 + 30} = 10 // 40 = \frac{10 \times 40}{10 + 40} = 8(\Omega)$$

2-4 求题 2-3 图示电路的等效电阻 R_{ab} 、 R_{cd} 。

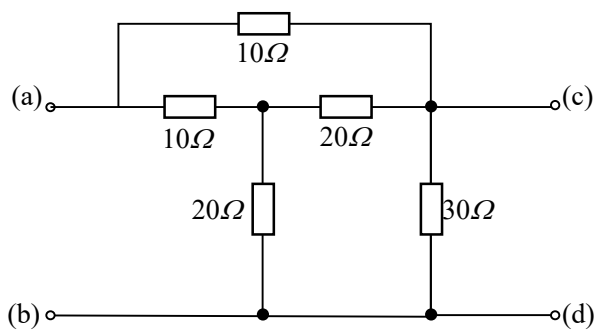

题 2-4 图

解：电路图可变为：

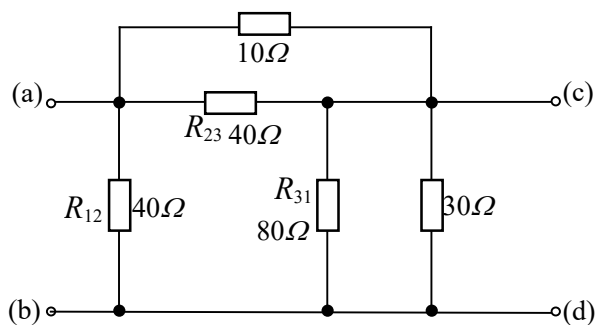

$$R_{23} = \frac{10 \times 20 + 20 \times 20 + 10 \times 20}{20} = \frac{800}{20} = 40(\Omega)$$





$$R_{31} = \frac{800}{10} = 80(\Omega)$$

$$R_{12} = \frac{800}{20} = 40(\Omega)$$

$$R_{ab} = 40 // (10 // 40 + 30 // 80) = 40 // 29.82 = \frac{40 \times 29.82}{40 + 29.82} = 17.08(\Omega)$$


$$R_{cd} = 30 // 80 // (10 // 40 + 40) = 21.82 // 48 = \frac{21.82 \times 48}{21.82 + 48} = 15(\Omega)$$

2-5 求题 2-5 图示电路的等效电阻 R_{ab} 。

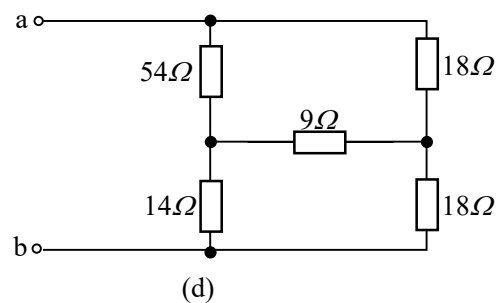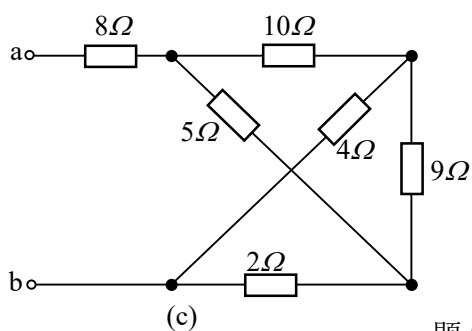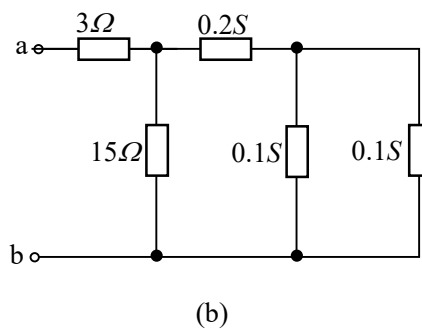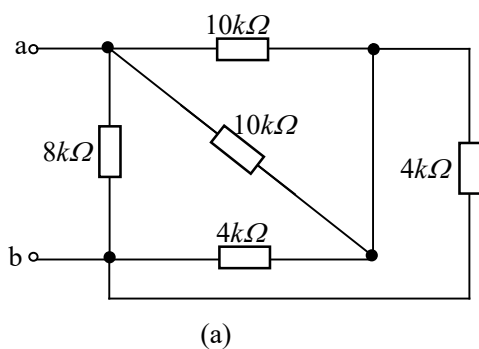


题 2-5 图

解：(a)图等效为：

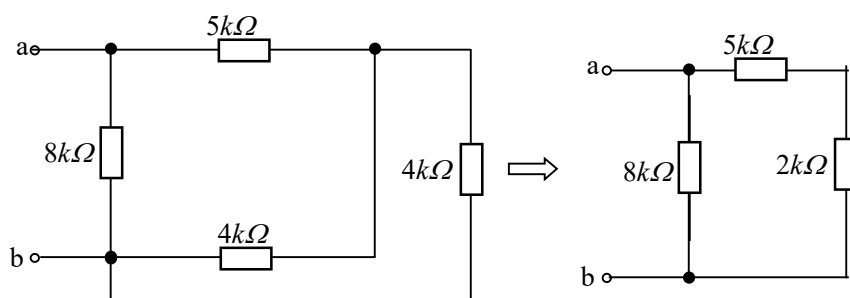


$$\therefore R_{ab} = 8 // (5 + 2) = \frac{7 \times 8}{7 + 8} = \frac{56}{15} = 3.73(\Omega)$$

(b)图等效为：

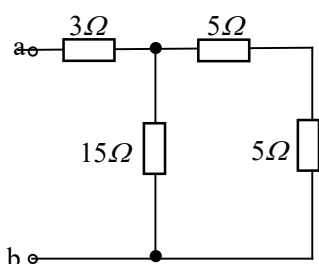

$$\therefore R_{ab} = 3 + 15 // (5 + 5) = 3 + \frac{15 \times 10}{15 + 10} = 3 + \frac{150}{25} = 3 + 6 = 9(\Omega)$$


(c)图等效为：

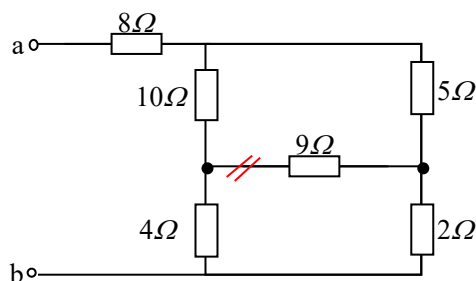

注意到 $10 \times 2 = 4 \times 5$ ，电桥平衡，故电路中 9Ω 电阻可断去

$$\therefore R_{ab} = 8 + (10 + 4) // (5 + 2) = 8 + \frac{14 \times 7}{14 + 7} = 12.67(\Omega)$$

(d)图等效为：

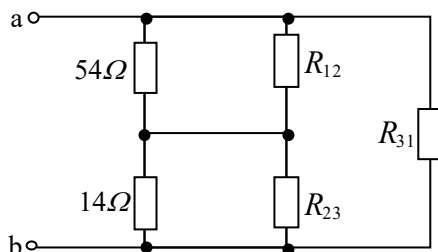


$$R_{12} = \frac{9 \times 18 + 18 \times 8 + 9 \times 18}{18} = \frac{648}{18} = 36(\Omega)$$

$$R_{23} = R_{12} = 36(\Omega)$$


$$R_{31} = 2R_{12} = 72(\Omega)$$

$$R_{ab} = (54 // 36 + 14 // 36) // 72 = 22(\Omega)$$

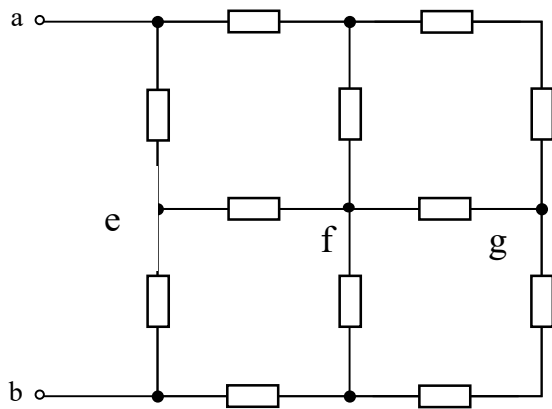2-6 题 2-6 图示电路中各电阻的阻值相等，均为 R ，求等效 R_{ab} 。




(a)

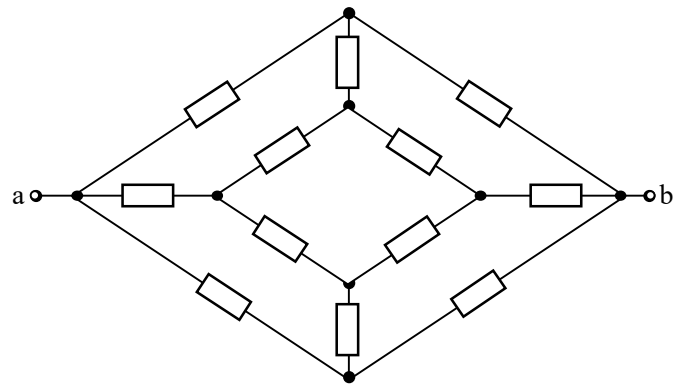

(b)

题 2-6 图

解：e、f、g 为等电位点，所以
(a) 图等效为：

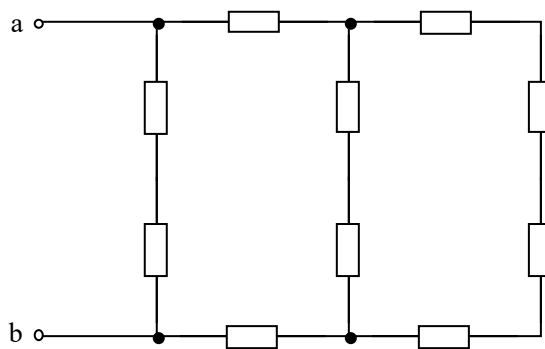


$$R_{ab} = (R + R) // [R + R + (R + R) // (R + R + R + R)]$$

$$= 2R // [2R + 2R // 4R]$$







$$= 2R // \frac{10}{3}R = \frac{5}{4}R$$

(b) 图等效为:

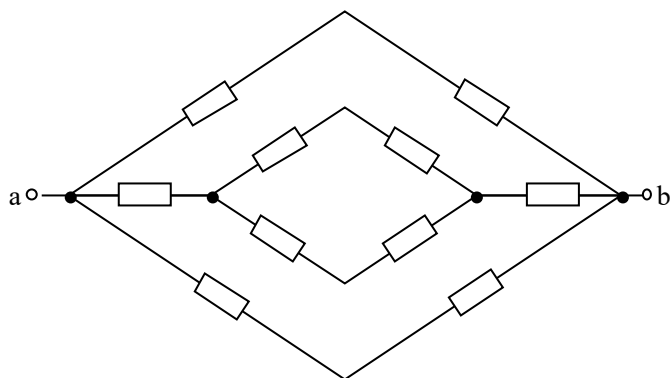


$$\begin{aligned}
 R_{ab} &= (R + R) // (R + R) // [R + (R + R) // (R + R) + R] \\
 &= 2R // 2R // (2R + 2R // 2R) \\
 &= R // 3R = \frac{3R^2}{4R} = 0.75R
 \end{aligned}$$


2-7 化简题 2-7 图示各电路.

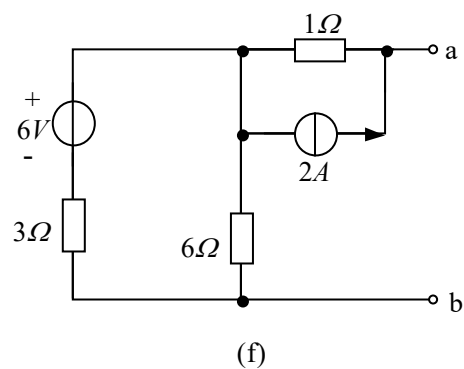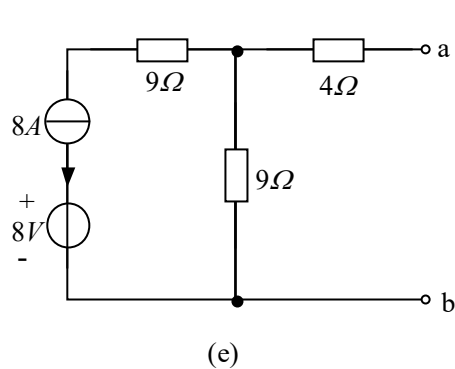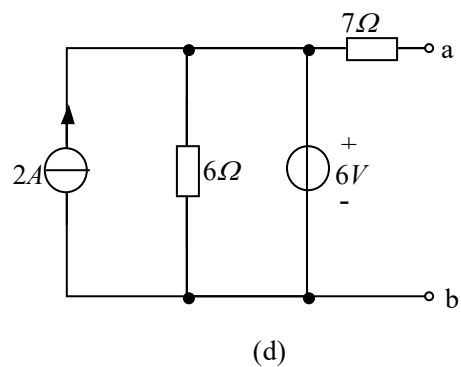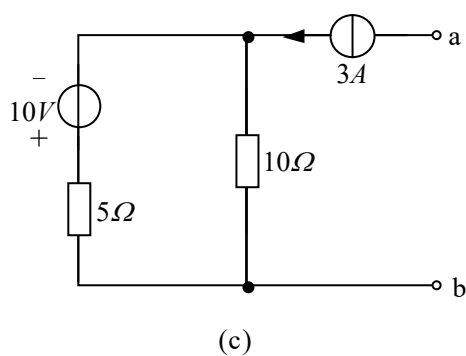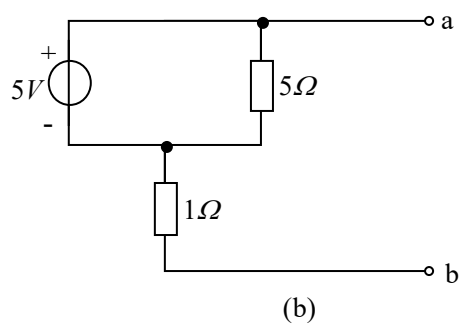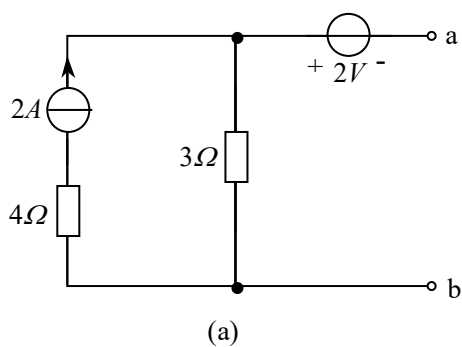


解：（注：与电流源串联的元件略去，与电压源并联的元件略去）
 (a)图等效为：

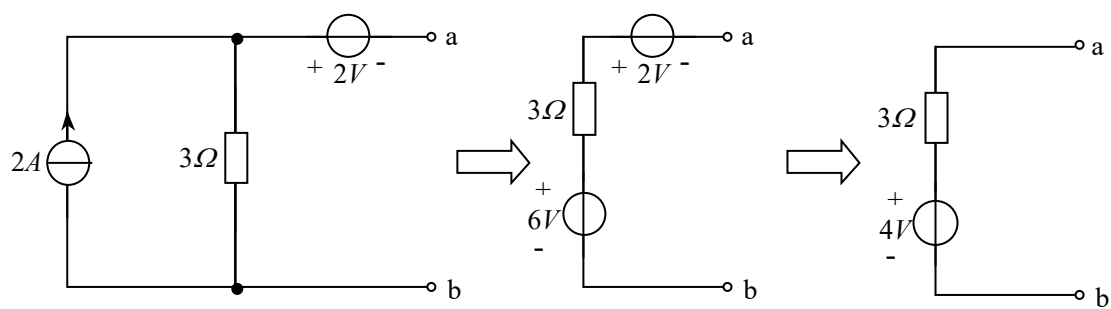


(b)图等效为:

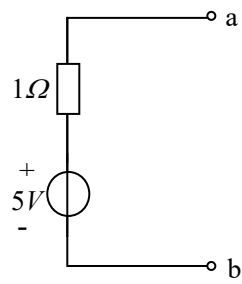


(c)图等效为:

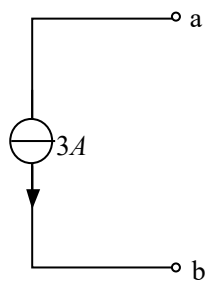


(d)图等效为:

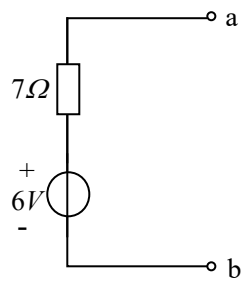


(e)图等效为:

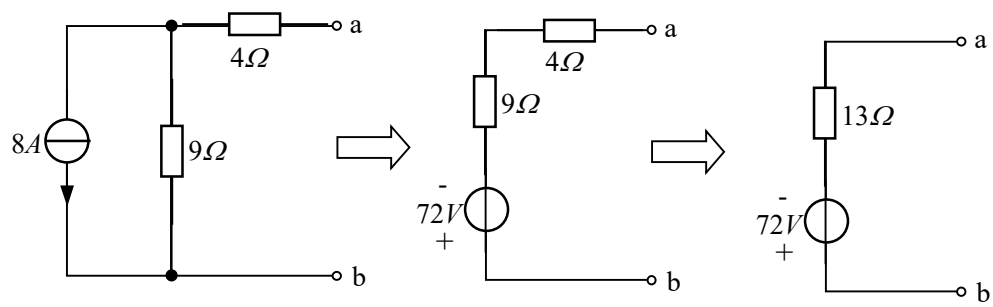

(f)图等效为:

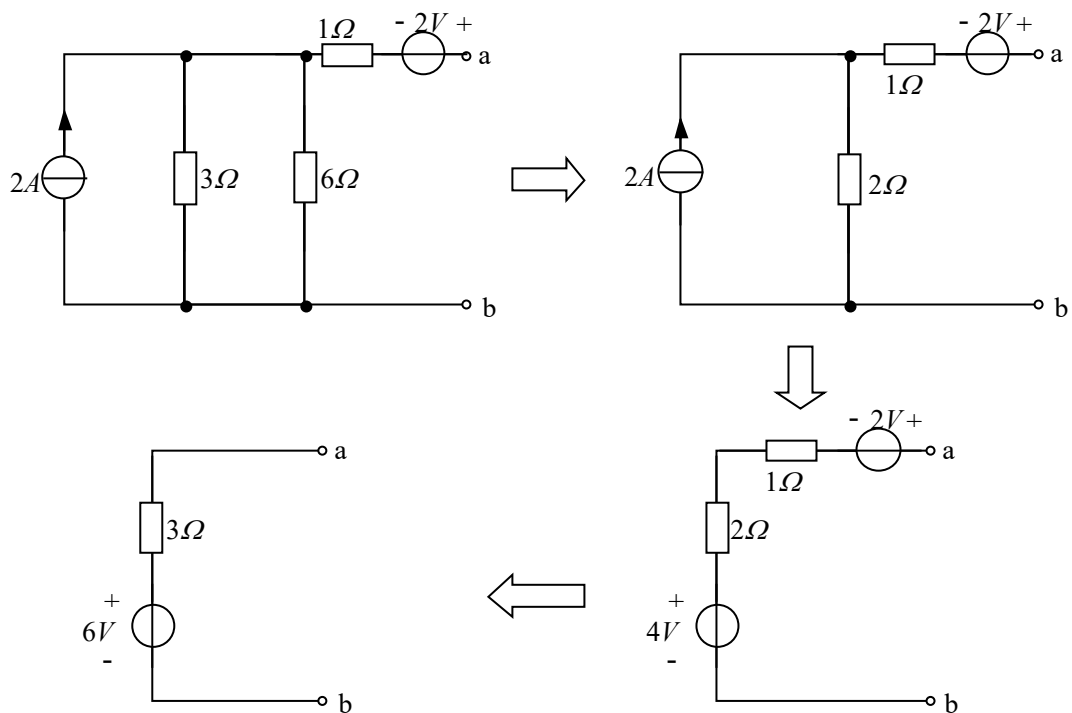



2-8 用电源等效变换法求题 2-8 图示电路中负载 R_L 上的电压 U 。

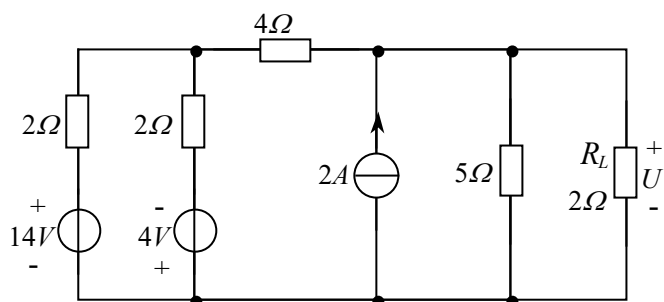

题 2-8 图


解：电路等效为：

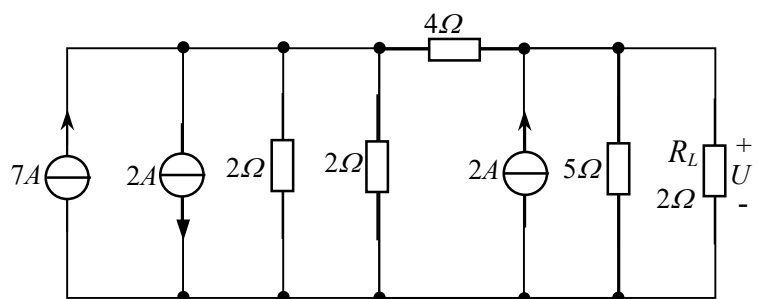

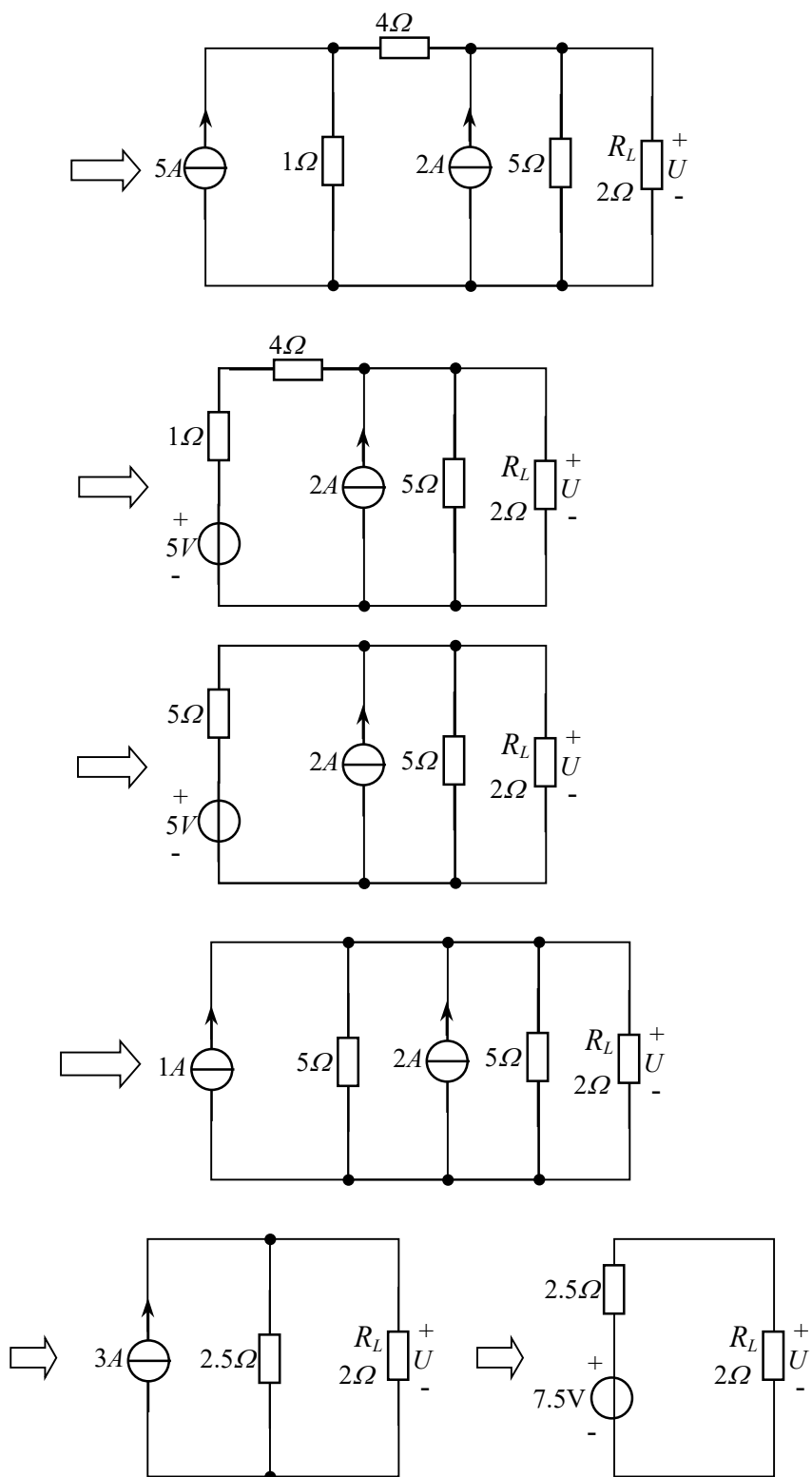




$$U = \frac{2}{2.5+2} \times 7.5 = \frac{10}{3} (V)$$

2-9 题 2-9 图示电路.用电源等效变换法求电流 i .

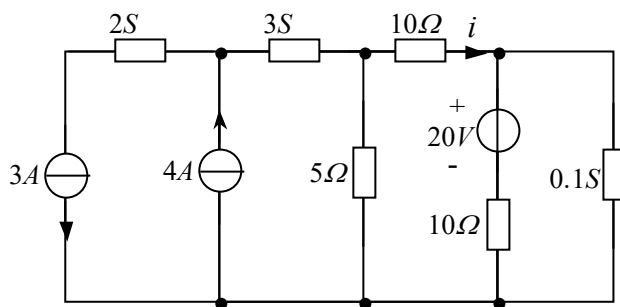


题 2-9 图

解：

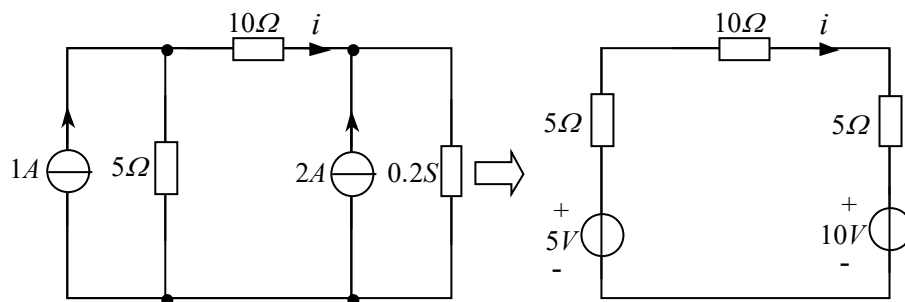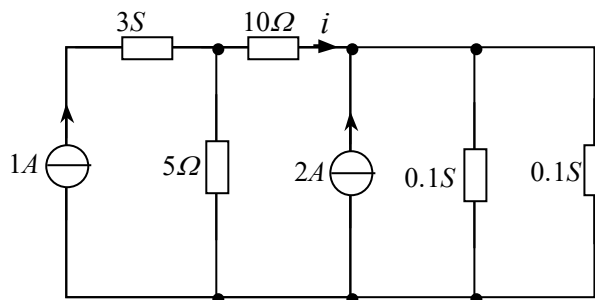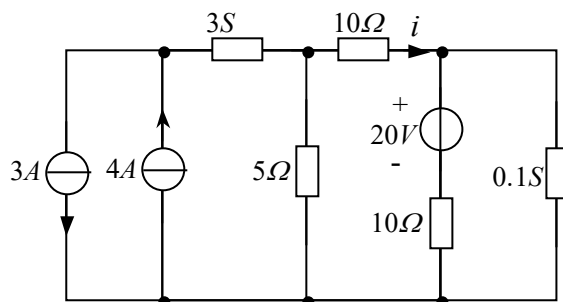


$$\therefore i = \frac{5-10}{5+5+10} = \frac{-5}{20} = -\frac{1}{4} (A)$$

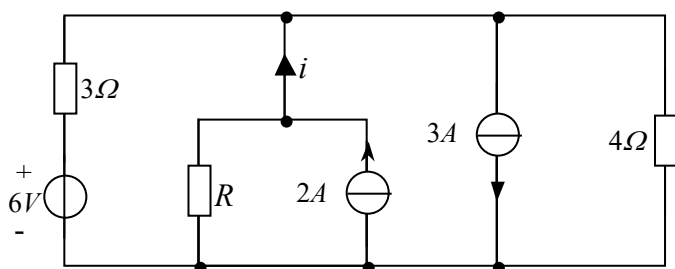2-10 若题 2-10 图示电路中电流 i 为 1.5A, 问电阻 R 的值是多少?



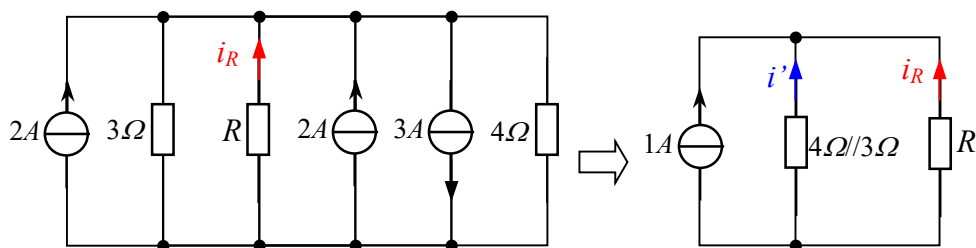
题 2-10 图

解：流过 R 的电流为 $i_R = i - 2 = 1.5 - 2 = -0.5(A)$ ，再利用电源等效变换，原电路等效为：




其中 $3\Omega // 4\Omega = \frac{12}{7}\Omega$ ， $i' = -1 + 0.5 = -0.5(A)$ ， $\therefore R = \frac{12}{7}(\Omega)$






2-11 化简题 2-11 图示电路.

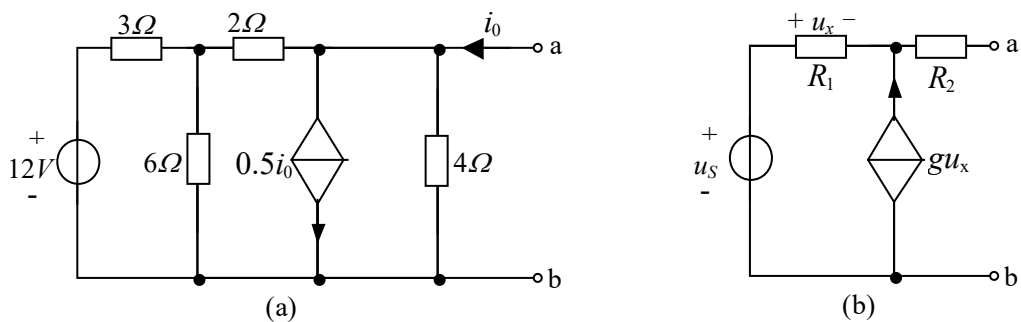


题 2-11 图

解：(a)图等效为：



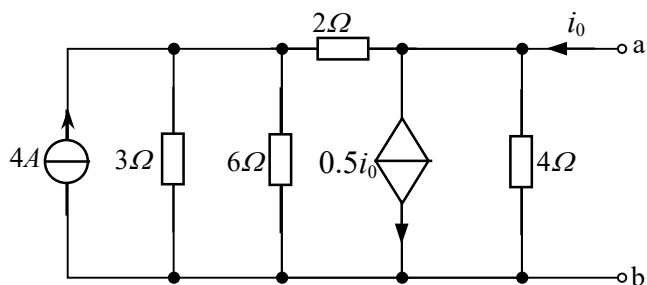


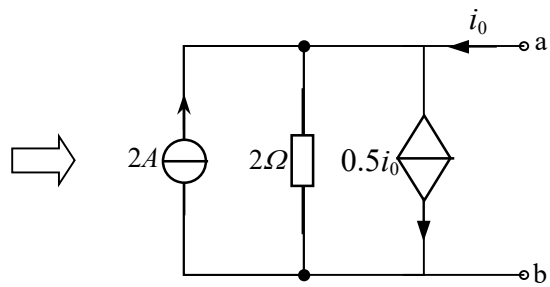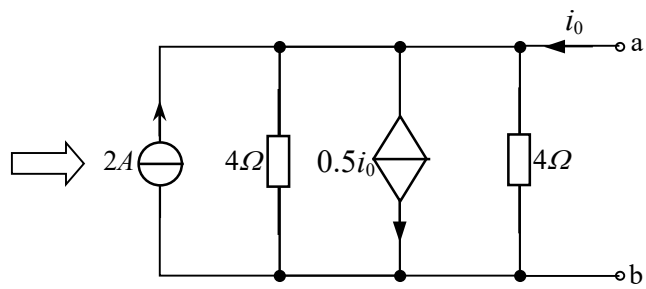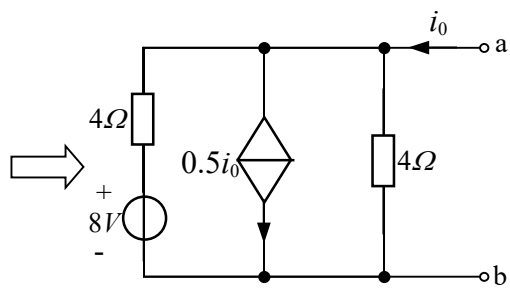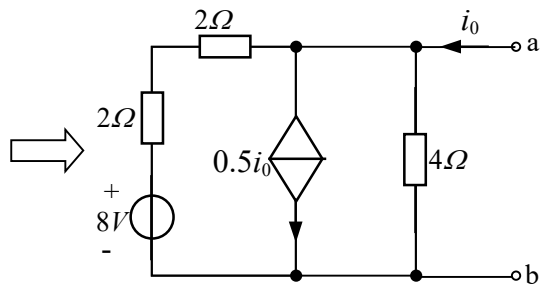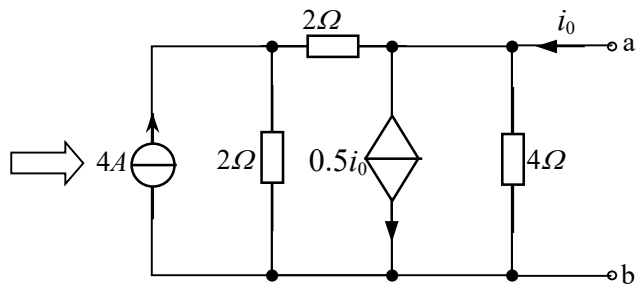

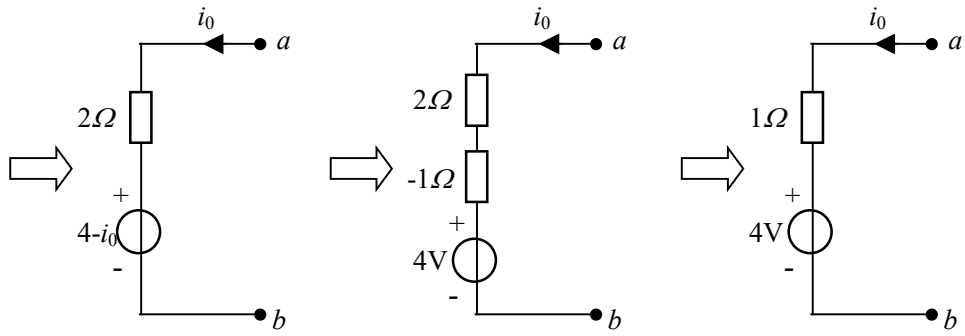


(b)图：设端口电流为 i ，则 $\frac{u_x}{R_1} + gu_x + i = 0 \quad \therefore u_x = -\frac{R_1}{1 + gR_1} i$

原电路变为：

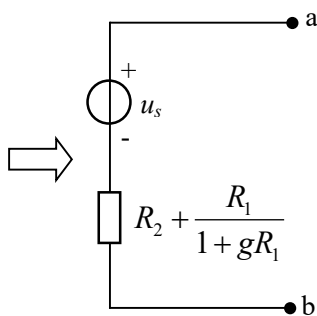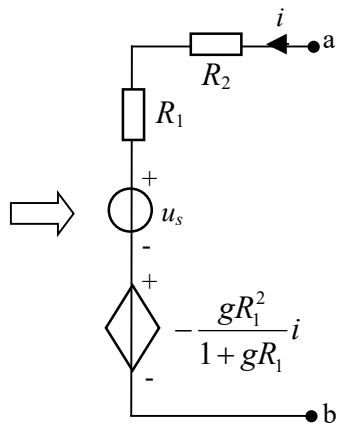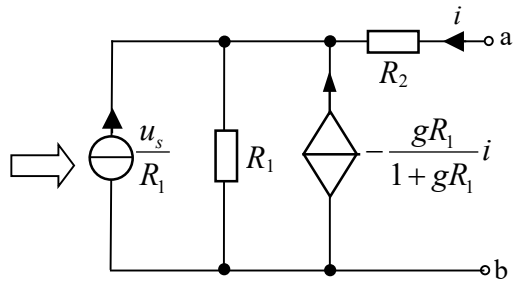



$$R_1 + \left(-\frac{gR_1^2}{1 + gR_1}\right) = \frac{R_1}{1 + gR_1}$$

2-12 求题 2-12 图示电路中电流源和电压源提供的功率分别是多少？

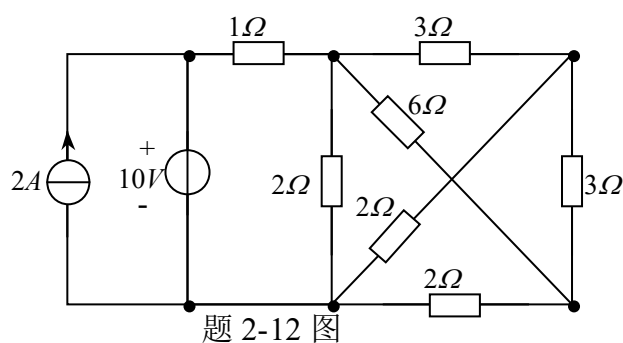

解：电流源发出功率为 $P = 2 \times 10 = 20(w)$

原图可变为：

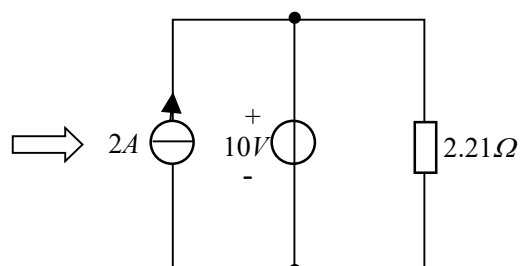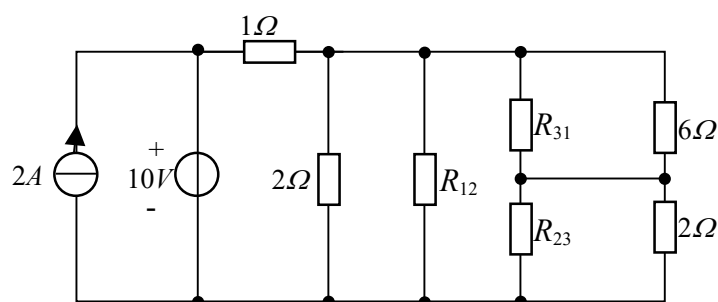


$$R_{12} = \frac{3 \times 3 + 2 \times 3 + 2 \times 3}{3} = 7(\Omega), R_{31} = \frac{21}{2}(\Omega), R_{23} = 7(\Omega)$$

$$\therefore R_{\text{总}} = 1 + 2 // 7 // \left(\frac{21}{2} // 6 + 7 // 2 \right) = 1 + \frac{14}{9} // \left(\frac{42}{11} + \frac{14}{9} \right) = 1 + 1.21 = 2.21(\Omega)$$

$$\therefore P_{\text{总}} = \frac{U^2}{R_{\text{总}}} = 45.32(w)$$




\therefore 电压源发出的功率 $P = 45.32 - 20 = 25.32(w)$


2-13 求题 2-13 图示电路 a、b 端的等效电阻 R_{ab} .

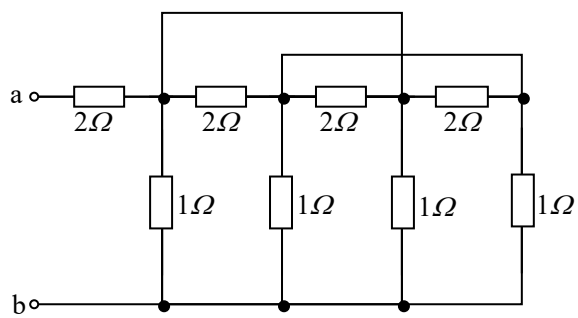

题 2-13 图

解：原电路等效为：

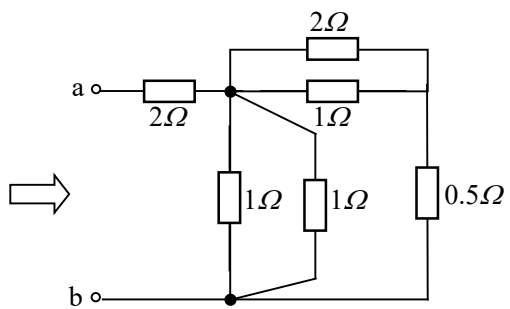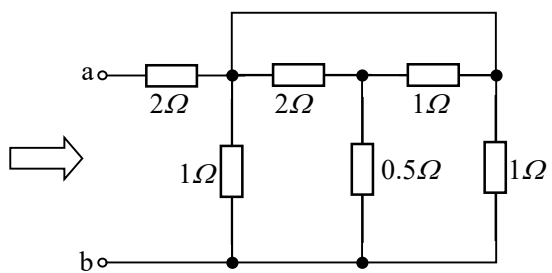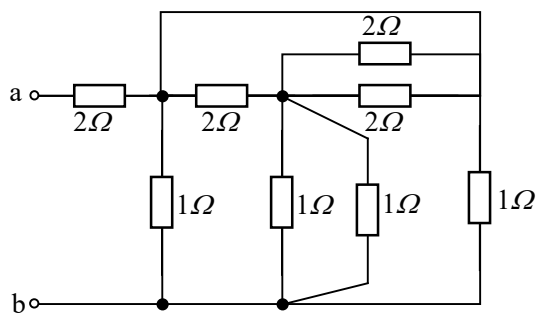

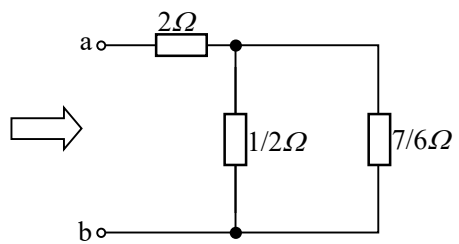

$$\therefore R_{ab} = 2 + \left(\frac{1}{2} // \frac{7}{6}\right) = \frac{47}{20} = 2.35(\Omega)$$

④

⑦